

ОСНОВЫ

VerilogHDL/SystemVerilog

(синтез и моделирование)

Задание lab7 (4 часа лабораторных занятий)


# Часть lab7\_1

---

- ❑ На языке Verilog создайте описание параметризованного без знакового умножителя двух чисел разрядностью  $N$ ( параметр).
- ❑ Умножение должно быть реализовано на ROM памяти: адресные входы – множимое и множитель; выход памяти ROM – результат умножения.
- ❑ Инициализацию ROM следует выполнить в процедурном блоке initial, с использованием циклов.
- ❑ Базовое значение параметра  $N$ : 4
- ❑ Выводы устройства для моделирования и реализации на плате
  - ✓ вход множимого –  $[N-1:0]da$  (при реализации на плате подать на  $sw[7:4]$ ); На входе следует использовать регистр.
  - ✓ вход множителя –  $[N-1:0]db$  (при реализации на плате подать на  $sw[3:0]$ ); На входе следует использовать регистр.
  - ✓  $clk$  – вход тактового сигнала
  - ✓ выход – результат умножения -  $[N-1:0]q$  (при реализации на плате подать на  $led[7:0]$ ); На выходе следует использовать регистр.
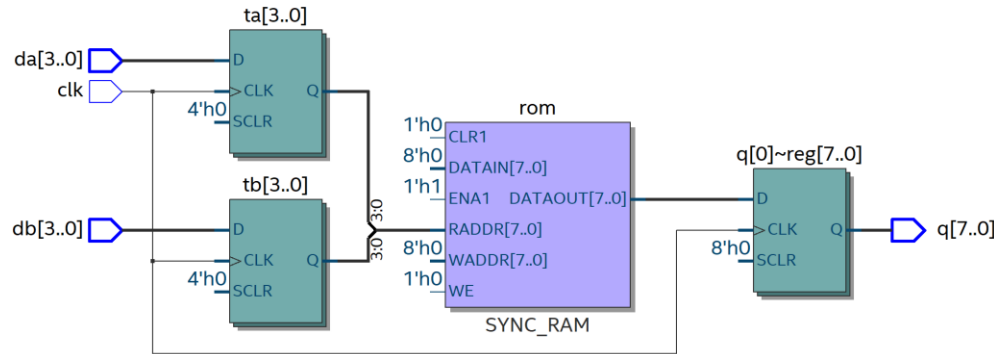
# Часть lab7\_1 продолжение описания

- Ожидаемая структура модуля (при базовом значении параметра N)




- Пример текстового описания модуля

```
1 module lab7_1
2   #(parameter DATA_WIDTH=4)
3   (input [(DATA_WIDTH-1):0] da, db,
4     input clk,
5     output reg [(2*DATA_WIDTH-1):0] q);
6   // ROM memory array
7   reg [2*DATA_WIDTH-1:0] rom[2**(2*DATA_WIDTH)-1:0];
8   // Internal variables
9   reg [DATA_WIDTH-1:0] ta, tb, ia, jb;
10  // Specify the initial contents of the ROM.
11  initial begin : INIT
12    integer i,j;
13    for(i = 0; i <= 2**DATA_WIDTH-1; i = i + 1)
14      for(j = 0; j <= 2**DATA_WIDTH-1; j = j + 1)
15        begin
16          ia = i;
17          jb = j;
18          rom[{ia,jb}] = ia * jb;
19        end
20    end
21  // store data from inputs.
22  always @ (posedge clk)
23    begin
24      ta <= da;
25      tb <= db;
26    end
27  // read ROM and return the result
28  always @ (posedge clk)
29    q <= rom[{ta, tb}];
30 endmodule
```

## Часть lab7\_1 продолжение описания
 
## ■ Пример временной диаграммы для моделирования




# Часть lab7\_1 продолжение описания

---

- ❑ Дополнительные требования:
  - ✓ стандарты и номера выводов СБИС для платы miniDiLaB\_CIV задайте с помощью атрибутов.
- ❑ Имя проекта – lab7\_1. Имя модуля верхнего уровня – lab7\_1
- ❑ Осуществите функциональное моделирование.
- ~~❑ Подготовьте конфигурационный файл для реализации на плате.~~
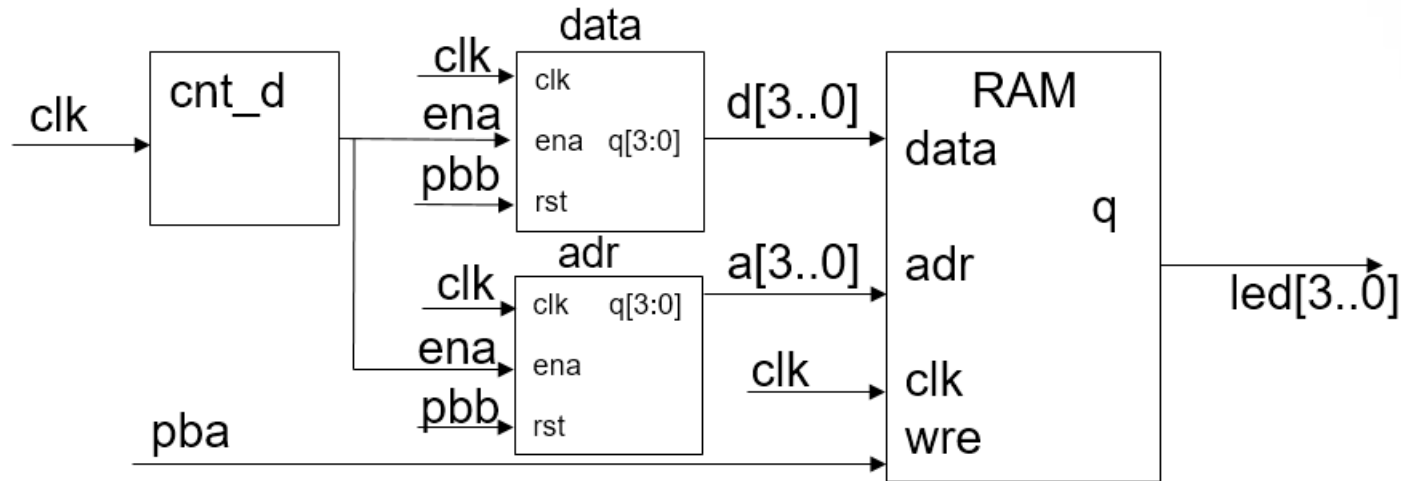
## Часть lab7\_2

- На языке Verilog создайте **структурное** описание устройства, приведенного на рисунке (*разрядность на рисунке показана при базовых значениях параметров `data_W` и `word_num` – см. следующий слайд*)



# Часть lab7\_2 продолжение описания

- ❑ В состав устройства входят:
- ❑ cnt\_d - счетчик делитель (параметризованный, параметр – DIV)
  - ✓ счетчик-делитель, обеспечивает счет по модулю DIV (базовое значение - 3) и формирование синхронного сигнала переноса (активный уровень сигнала – 1, длительность один такт тактовой частоты) по достижению счетчиком значения DIV-1.
- ❑ Параметризованный счетчик cnt\_N – двоичный счетчик на сложение с параметризованной разрядностью (параметр N, базовое значение - 4), имеющий вход тактовых сигналов (clk), вход разрешения работы (ena), вход асинхронного сброса (rst) и выход – q[N-1:0]
- ❑ data – формирователь данных для модуля памяти
  - ✓ реализован на базе параметризованного счетчика cnt\_N
- ❑ adr – формирователь адреса для модуля памяти
  - ✓ реализован на базе параметризованного счетчика cnt\_N
- ❑ RAM – модуль памяти (простая одно портовая память с **чтением старых данных** в процессе записи) параметризованный, параметры:
  - ✓ word\_num – число слов – базовое значение 16,
  - ✓ data\_W – разрядность данных – базовое значение 4

# Часть lab7\_2 продолжение описания

## □ RAM – модуль памяти

- ✓ простая одно портовая память с чтением старых данных в процессе записи
- ✓ параметризованный, параметры:
  - word\_num – число слов – базовое значение 16,
    - *Для расчета разрядности шины адреса следует использовать функцию с постоянным значением для вычисления  $\log_2 \text{word\_num}$  (пример был в лекции 6).*
  - data\_W – разрядность данных – базовое значение 4
- ✓ Вход we – вход разрешения записи (=0 – запись в память разрешена)
- ✓ Модуль RAM памяти должен быть инициализирован данными:
  - 0000 – четные адреса; 1111 – нечетные адреса
  - Инициализацию реализовать с помощью \$readmemb или \$readmemh

## □ Выводы устройства:

- ✓ Входы:
  - ARSTn- вход асинхронного сброса ('0' – сброс), при реализации на плате – кнопка pbb .
  - WEn– вход разрешения записи в память ('0' – запись разрешена ), при реализации на плате – кнопка pba.
  - clk – вход тактового сигнала (clk), при реализации на плате подается от тактового генератора 25МГц (см. описание стенда).
- ✓ Выходы
  - [data\_W-1:0] q, при реализации на плате – светодиоды led[3:0]. На выходах должен быть использован регистр, который по сигналу ARSTn = 0 устанавливается, во всех разрядах, в 1.



# Часть lab7\_2 продолжение описания

## □ Алгоритм работы устройства:

- ✓ Модуль памяти RAM инициализируется данными  $4'hf$  – четные адреса;  $4'h0$  – нечетные адреса.
- ✓ Если  $ARSTn$  и  $WEn$  равны 0 (кнопки  $rba$  и  $rbb$  на плате не нажаты): осуществляется чтение данных из памяти. При реализации на плате данные отображаются на светодиодах: светодиоды переключаются (все включены-все выключены) ~ 1 раз в секунду
- ✓ Если установить  $ARSTn = 1$  ( на плате - нажать на кнопку  $rbb$  и удерживать ее), то счетчики адреса и данных сбрасываются в 0, выходной регистр данных устанавливается в 1 во всех разрядах и на выходах устройства во всех разрядах должны быть 1. (На плате – светодиоды должны быть выключены).
- ✓ Если установить  $ARSTn = 0$  и  $WEn = 1$  (на плате нажать на кнопку  $rba$ ) - разрешить запись данных в модуль памяти - в память по адресам, формируемым модулем  $adr$ , будут записываться данные формируемые модулем  $data$ . При этом на выходе устройства должны отображаться записываемые данные (модуль памяти реализует режим: чтение новых данных в процессе записи). При реализации на плате: для записи всей памяти потребуется около 16 секунд, записываемые данные будут отображаться на светодиодах.
- ✓ Если дождаться записи во все 16 ячеек памяти, то в модуль памяти будут записаны значения от 0 до 15.
- ✓ Если после записи данных в модуль памяти установить  $ARSTn = 0$  и  $WEn = 0$  (на плате кнопки  $rba$  и  $rbb$  не нажаты) - осуществляется чтение данных из RAM, значений от 0 до 15, и отображение их на выходах  $q$ . На плате: на светодиодах появляются значения от 0 до 15 с периодом равным ~ 1 секунде.

# Часть lab7\_2 продолжение описания

- ❑ Дополнительные требования:
  - ✓ стандарты и номера выводов СБИС для платы miniDiLaB\_CIV задайте с помощью атрибутов.
- ❑ Имя проекта – lab7\_2. Имя модуля верхнего уровня – lab7\_2
- ❑ Осуществите функциональное моделирование при **DIV=3**, word\_num = 16, data\_W=4:
  - ✓ Режим 1: ARSTn =1 и WEn =1 (модуль памяти заполнен базовыми значениями 4'hf и 4'h0 )
  - ✓ Режим 2: ARSTn =0 и WEn =1
  - ✓ Режим 3: ARSTn =1 и WEn =0 – следует дождаться заполнения всего модуля памяти новыми значениями
  - ✓ Режим 4: ARSTn =1 и WEn =1 (модуль памяти заполнен базовыми значениями от 0 до 15).
- ❑ Подготовьте конфигурационный файл для реализации на плате при **DIV=25 000 000**, word\_num = 16, data\_W=4

# Часть lab7\_3

- ❑ На языке Verilog создайте описание модуля, который, в зависимости от параметра `dir`, осуществляет преобразование двоичного 5-ти разрядного кода в:
  - ✓ Двоично-десятичный – при `dir="bd"`
  - ✓ Код Грея – при `dir="grey"`
  - ✓ Константное значение (равное номеру в списке группы) по адресу, равному номеру в списке группы (по остальным адресам – 0)– при любых других значениях `dir`.
- ❑ Преобразования должны быть реализованы на модуле памяти ROM. Начальные значения ROM для каждого преобразователя задать с помощью `$readmemb` или `$readmemh`
- ❑ Разрядность данных модуля ROM – 8 бит (две тетрады для двоично-десятичного преобразователя; Код Грея отображается в младших 5 разрядах, в старших – 0; константное значение отображается в 8 разрядах).
- ❑ Разрядность адреса модуля ROM – 5 бит (на вход адреса поступает преобразуемый двоичный код).
- ❑ Анализ параметра `dir` и формирование алгоритма работы модуля следует реализовать с помощью оператора **generate**.
  - ✓ Например, можно с помощью `generate case` анализировать параметр `dir` и выбирать считываемый для заполнения ROM файл.

# Часть lab7\_3 продолжение описания

## ❑ Выводы устройства:

### ✓ Входы:

- [4:0] bc – преобразуемый двоичный код (при реализации на плате подключен к sw[4:0])
- clk – вход тактового сигнала (clk), при реализации на плате подается от тактового генератора 25МГц (см. описание стенда).

### ✓ Выходы

- [7:0] q (при реализации на плате подключены к светодиодам led[7:0]).

## ❑ Пример таблиц для файлов с начальным содержимым ROM

двоичный код	адрес ROM	содержимое ROM		
		2-10 код	Код Грея	Номер в списке (например для студента с номером 31)
00000	0	0000_0000	0000_0000	0000_0000
00001	1	0000_0001	0000_0001	0000_0000
00010	2	0000_0010	0000_0011	0000_0000
	3	...	...	0000_0000
	4	...	...	0000_0000
	5	...	...	0000_0000
	6	...	...	0000_0000
	7	...	...	0000_0000
	8	...	...	0000_0000
	9	...	...	0000_0000
01010	10	0001_0000	0000_1111	0000_0000
	11	...	...	0000_0000
	12	...	...	0000_0000
	13	...	...	0000_0000
	14	...	...	0000_0000
	...	...	...	0000_0000
11111	31	0011_0001	...	0001_1111

# Часть lab7\_3 продолжение описания

---

- ❑ Дополнительные требования:
  - ✓ стандарты и номера выводов СБИС для платы miniDiLaB\_CIV задайте с помощью атрибутов.
- ❑ Осуществите функциональное моделирование (и приведите в отчете результаты) для всех трех вариантов реализации модуля.
- ❑ Подготовьте конфигурационный файл для реализации на плате
- ❑ Имя проекта – lab7\_3. Имя модуля верхнего уровня – lab7\_3